

实验六

寄存器的设计

实验报告

日期：2020 年 10 月 23 日

姓名：朱嘉琦

学号：191220185

班级：数电实验一班

邮箱：1477194584@qq.com



实验六报告——寄存器

191220185 朱嘉琦

一、实验目的

本实验的目的是通过了解几中常用寄存器的设计方法，复习寄存器的原理，学习寄存器和常用的移位寄存器的设计。

二、实验原理

1. 寄存器

D 触发器可以用于存储比特信号，给 D 触发器加上置数功能就变成了一位寄存器，如图6 1所示。由图中可以看出，如果load信号为1，则输入信号in被送入或门中，或门的另一个输入端为0，此时 $D=in$ ，所以在下一个时钟里 $q=in$ 。当load值为0时，q值被反馈到或门中，或门的另一个输入值为0，此时 $D=q$ ，因此在下一个时钟周期里q值保持先前的值不变。


 


图 6-1: 1 位寄存器

将2个或者2个以上的1位寄存器组合在一起，这些寄存器共用一个时钟信号，这就构成了多位寄存器，寄存器常被用在计算机中存储数据，如指令寄存器、数据寄存器等。

 2. 移位寄存器

移位寄存器是一类寄存器，它在时钟的触发沿，根据其控制信号，将存储在其中的数据向某个方向移动一位。移位寄存器也是数字系统的常用器件。图6 5(a)中是一个由4个D触发器构成的简单向右移位寄存器，数据从移位寄存器的左端输入，每个触发器的内容在时钟的正跳变沿（上升沿）将数据传到下一个触发器。图6 5(b)是一个此移位寄存器的序列传递实例。



(a) 移位寄存器框图

	In	Q1	Q2	Q3	Q4=Out
t0	1	0	0	0	0
t1	0	1	0	0	0
t2	1	0	1	0	0
t3	1	1	0	1	0
t4	1	1	1	0	1
t5	0	1	1	1	0
t6	0	0	1	1	1
t7	0	0	0	1	1

(b) 移位实例

图 6-5: 移位寄存器

3. 算术移位和逻辑移位

算术移位是指考虑到符号位的移位，算术移位要保证符号位不改变，算术左移同逻辑左移一样，算术右移最左面的空位补符号位。逻辑移位不管是向左移位还是向右移位都是空缺处补 0。循环是将一出去的那一位补充道空出的最高/最低位的移位方式。

三、实验环境/器材

实验环境是Quarters 17.1 Lite，实验器材是DE10 开发板

四、程序代码或流程图

1. 算术移位和逻辑移位寄存器

工作方式

表 6-3: 移位寄存器的工作方式

控制位	工作方式
0 0 0	清 0
0 0 1	置数
0 1 0	逻辑右移
0 1 1	逻辑左移
1 0 0	算术右移
1 0 1	左端串行输入 1 位值，并行输出 8 位值
1 1 0	循环右移
1 1 1	循环左移

```

module sftReg(in,clk,left,op,out);
    input [7:0]in;
    input [2:0]op;
    input clk,left;
    output reg[7:0]out;

    always@(posedge clk) begin
        case(op)
            0:out=0;
            1:out=in;
            2:out<={1'b0,out[7:1]}; //shift right
            3:out<={out[6:0],1'b0}; //shift left
            4:out<={out[7],out[7:1]}; //shift arithmetic right
            5:out<={left,out[7:1]};
            6:out<={out[0],out[7:1]}; //shift circular right
            7:out<={out[6:0],out[7]}; //shift circular left
        endcase
    end
endmodule

```

2. 利用移位寄存器实现随机数发生器

```

module rand(clk,num1,num0,rand_num);
    input clk;
    output [6:0]num1,num0;
    output reg[7:0]rand_num=255;

    always@(posedge clk) begin
        rand_num<={rand_num[4]^rand_num[3]^rand_num[2]^rand_num[0],rand_num[7:1]};
    end

    decoder d1(rand_num[3:0],num0);
    decoder d2(rand_num[7:4],num1);
endmodule

```

encoder模块 (复用实验5)

```

module decoder(A,B);
    input [3:0]A;
    output reg[6:0]B;
    always @(*) begin
        case(A)
            0: B<=7'b1000000;           //0
            1: B<=7'b1111001;           //1
            2: B<=7'b0100100;           //2
            3: B<=7'b0110000;           //3
            4: B<=7'b0011001;           //4
            5: B<=7'b0010010;           //5
            6: B<=7'b0000010;           //6
            7: B<=7'b1111000;           //7
            8: B<=7'b0000000;           //8
            9: B<=7'b0010000;           //9
            10: B<=7'b0000100;           //A
            11: B<=7'b0000011;          //B
            12: B<=7'b1000110;           //C
            13: B<=7'b0100001;           //D
            14: B<=7'b0000110;           //E
            15: B<=7'b0001110;           //F

            default: B<=7'b1000000;      //0
        endcase
    end
endmodule

```

五、实验步骤

- 根据实验讲义复习寄存器和移位寄存器的相关内容。
- 了解如何利用verilog语言设计寄存器

表 6-2: 4 位寄存器代码

```

1 module register4(load,clk,clr,d,q);
2     input  load,clr,clk;
3     input  [3:0] d;
4     output reg [3:0] q;
5
6     always @(posedge clk)
7         if (clr==1)
8             q <= 0;
9         else if (load == 1)
10            q <= d;
11 endmodule

```

表8-40 功能扩展的8位移位寄存器的Verilog模块

```

module Vrshtreg ( CLK, CLR, RIN, LIN, S, D, Q );
input CLK, CLR, RIN, LIN;
input [2:0] S;
input [7:0] D;
output [7:0] Q;
reg [7:0] Q;

always @ (posedge CLK or posedge CLR)
if (CLR == 1) Q <= 0;
else case (S)
0: Q <= Q;           // Hold
1: Q <= D;           // Load
2: Q <= {RIN, Q[7:1]}; // Shift right
3: Q <= {Q[6:0], LIN}; // Shift left
4: Q <= {Q[0], Q[7:1]}; // Shift circular right
5: Q <= {Q[6:0], Q[7]}; // Shift circular left
6: Q <= {Q[7], Q[7:1]}; // Shift arithmetic right
7: Q <= {Q[6:0], 1'b0}; // Shift arithmetic left
default Q <= 8'bx;    // should not occur
endcase
endmodule

```

- 根据以上内容设计一个具有以下工作方式，可以通过控制位选择功能的寄存器。

表 6-3: 移位寄存器的工作方式

控制位	工作方式
0 0 0	清 0
0 0 1	置数
0 1 0	逻辑右移
0 1 1	逻辑左移
1 0 0	算术右移
1 0 1	左端串行输入 1 位值，并行输出 8 位值
1 1 0	循环右移
1 1 1	循环左移

- 进行分析与综合，检查是否有语法错误，最终编译通过。
- 利用ModelSim进行功能仿真，编写testbench文件，进行仿真测试。
- 利用system builder分配引脚。

```

//=====
//  REG/WIRE declarations
//=====

sftReg r1(SW[7:0],KEY[3],SW[8],KEY[2:0],LEDR[7:0]);

//=====
//  Structural coding
//=====

```

- 进行编译，待编译通过后将二进制文件写入开发板。

- 在开发板上进行硬件验证。
- 根据移位寄存器实现一个有255种状态的随机数发生器，并且将八位二进制数以十六进制显示在数码管上，系统需要能自启动。
- 根据书上的LFSR反馈方程来设计移位寄存器，复用实验五的七段码编码器的模块，利用system builder分配引脚。

表8-26 线性反馈移位寄存器计数器的反馈方程

<i>n</i>	反馈方程
2	$X_2 = X_1 \oplus X_0$
3	$X_3 = X_1 \oplus X_0$
4	$X_4 = X_1 \oplus X_0$
5	$X_5 = X_2 \oplus X_0$
6	$X_6 = X_1 \oplus X_0$
7	$X_7 = X_3 \oplus X_0$
8	$X_8 = X_4 \oplus X_3 \oplus X_2 \oplus X_0$
12	$X_{12} = X_6 \oplus X_4 \oplus X_1 \oplus X_0$
16	$X_{16} = X_5 \oplus X_4 \oplus X_3 \oplus X_0$
20	$X_{20} = X_3 \oplus X_0$
24	$X_{24} = X_7 \oplus X_2 \oplus X_1 \oplus X_0$
28	$X_{28} = X_3 \oplus X_0$
32	$X_{32} = X_{22} \oplus X_2 \oplus X_1 \oplus X_0$

```
//=====
//  REG/WIRE declarations
//=====

rand r1(KEY[3],HEX0,HEX1,LEDR);

//=====
//  Structural coding
//=====
```

- 进行分析与综合，检查是否有语法错误，最终编译通过。
- 进行编译，待编译通过后将二进制文件写入开发板。
- 在开发板上进行硬件验证。

六、测试方法

1. 运行仿真测试，给输入信号赋予不同的值，观察图中输出与理论输出是否一致。
2. 将sof文件导入开发板中实际测试电路，观察输出是否符合预期。

七、实验结果

寄存器和随机数生成器都正常工作。（已验收）

八、思考

如何生成更加复杂的伪随机数序列？

- 用更多的状态（触发器）可以得到随机性更强的随机数。
- 初始值可以与时间相关联，转移函数也可与时间相关联。

九、实验中遇到的问题及解决方法

在做第一个移位寄存器的时候分不清几个移位的区别，在书上找到了相关介绍和实例实现，根据书上的代码修改后得到了正确的代码，实验结果也正确。

十、意见和建议

无