

# 实验二

## 译码器和编码器的设计

实验报告

日期：2020 年 9 月 18 日

姓名：朱嘉琦

学号：191220185

班级：数电实验一班

邮箱：1477194584@qq.com



# 实验二报告——译码器和编码器的设计

191220185 朱嘉琦

## 一、实验目的

学习绍常用的译码器和编码器的设计方法以及七段数码管的使用，学习Verilog语言中for循环的使用，熟悉verilog语言中的case语句、casez语句和casex语句的使用等，查找8-3优先编码器相关原理和实现方法，完成一个8-3优先编码器，完成8-3编码器的设计、功能仿真和硬件实现。

## 二、实验原理

### 译码器

译码器是将某一输入信息转换为某一特定输出的逻辑电路，通常是多路输入/ 输出电路，它将 $n$  位的输入编码转换为 $m$  位的编码输出，一般情况下 $n < m$ ，输入编码和输出编码之间存在着——对应的映射关系，每个输入编码产生唯一的不同于 其他的输出编码。

 


图 2-3: -4 译码器逻辑电路

### 编码器

常用的二进制编码器把来自于 $2n$ 条输入线的信息编码转换成 $n$  位二进制码。二进制编码器每次输入的 $2n$ 位信号中只能有一位为1，其余均为0（即独热码），编码器的输出端为一个二进制数，用来指示对应的哪一个位输入为1。

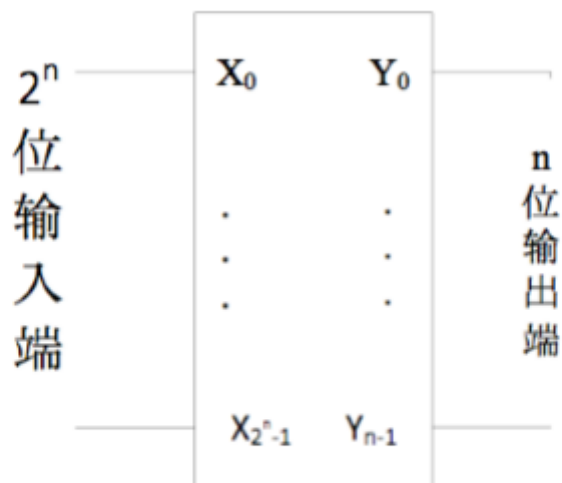



图 2-5:  $2^n$  位输入,  $n$  位输出的编码器

### 优先编码器

优先编码器允许同时在几个输入端有输入信号, 即输入不止一个“1”, 编码器按输入信号排定的优先顺序, 只对同时输入的几个信号中优先权最高的一个进行编码。
 
### 七段数码管

七段LED数码管是一种常用的显示元件, 常应用于手表、计算器等仪器中, 用于显示数值。数码管分为共阴极和共阳极两种类型, 共阴极就是将七个LED的阴极连在一起, 让其接低电平。这样给任何一个LED的另一端高电平, 它便能点亮。而共阳极就是将七个LED的阳极连在一起, 让其接高电平。这样, 给任何一个LED的另一端低电平它就能点亮。DE10-Standard 开发板上的数码管就是七段共阳极的。每个数码管的七段LED 的一端连接在一个共同的阳极上, 另一端和开发板上Cyclone V SoC FPGA的某一个引脚连接在一起, 如果从这个引脚输出一个逻辑0, 则此段数码管被点亮。



## 三、实验环境/器材

实验环境是Quartus 17.1 Lite, 实验器材是DE10 开发板

## 四、程序代码或流程图

### 1.2-4译码器

```

1  module exp2_1(x,en,y);
2      input [1:0] x;
3      input en;
4      output reg [3:0] y;
5      always @(x or en)
6          if(en)
7              begin
8                  case(x)
9                      2'd0: y = 4'b0001;
10                     2'd1: y = 4'b0010;
11                     2'd2: y = 4'b0100;
12                     2'd3: y = 4'b1000;
13
14                     default: y = 4'b0000;
15                 endcase
16             end
17          else y = 4'b0000;
18
19  endmodule
20

```

#### 2.4-2编码器

```

1  module exp2_2(x,en,y);
2      input [3:0] x;
3      input en;
4      output reg [1:0] y;
5      always @ (x or en)
6          if(en)
7              begin
8                  case (x)
9                      4'b0001: y=2'b00;
10                     4'b0010: y=2'b01;
11                     4'b0100: y=2'b10;
12                     4'b1000: y=2'b11;
13                     default: y=2'b00;
14                 endcase
15             end
16          else
17              y=2'b00;
18
19  endmodule
20

```

#### 3. 4-2优先编码器

```

1  module exp2_3(x, en, y);
2      input [3:0] x;
3      input en;
4      output reg [1:0] y;
5      integer i=0;
6      always @(x or en)
7          begin
8              if(en)
9                  begin
10                     y=0;
11                     for(i=0; i<=3; i=i+1)
12                         if(x[i]==1) y=i;
13                     end
14                 else y=0;
15             end
16         end
17     endmodule
18

```

#### 4. 8-3优先编码器

完成编码部分

```

1  module en83(x, en, y);
2      input [7:0] x;
3      input en;
4      output reg[2:0] y;
5      integer i=0;
6      always @(x or en)
7          begin
8              if(en == 1) begin
9                  y=0;
10                 for(i=0; i<=7; i=i+1)
11                     if(x[i]==1) y=i;
12                 end
13             else y=0;
14         end
15     end
16 endmodule
17
18

```

利用task完成到七段码的转换

```

module en83(x, en, y, z);
    input [7:0] x;
    input en;
    output reg[2:0] y;
    output reg[6:0] z;//HEX_LED
    integer i=0;
    /*task trans;
    input [3:0]A;
    output [6:0]B;
    case(A)
        0: B<=7'b1000000; //0
        1: B<=7'b1111001; //1
        2: B<=7'b0100100; //2
        3: B<=7'b0110000; //3
        4: B<=7'b0011001; //4
        5: B<=7'b0010010; //5

```

```

        6: B<=7'b00000010;          //6
        7: B<=7'b1111000;          //7
        8: B<=7'b00000000;         //8
        9: B<=7'b0010000;          //9
        10: B<=7'b0001000;         //a
        11: B<=7'b00000011;        //b
        12: B<=7'b1000110;         //c
        13: B<=7'b0100001;         //d
        14: B<=7'b0000110;         //e
        15: B<=7'b1001110;         //f
    default: B<=7'b1111111;
endcase
endtask
*/
always @(*)
begin
    if(en == 1) begin
        y=0;
        for(i=0; i<=7; i=i+1)
            if(x[i]==1) begin
                y=i;
                //trans(y,z);
            end
        end
    else y=0;
    //trans(y,z);
case(y)
    3'b000: z<=7'b1000000;          //0
    3'b001: z<=7'b1111001;          //1
    3'b010: z<=7'b0100100;          //2
    3'b011: z<=7'b0110000;          //3
    3'b100: z<=7'b0011001;          //4
    3'b101: z<=7'b0010010;          //5
    3'b110: z<=7'b0000010;          //6
    3'b111: z<=7'b1111000;          //7
default: z<=7'b1111111;
endcase
end
endmodule

```

由于还没有专门学过task语句，导致仿真实验的时候发现所有七段码都延迟了10ns，结果不正确，于是使用常用的case转换

```

1  module en83(x, en, y, z);
2      input [7:0] x;
3      input en;
4      output reg[2:0] y;
5      output reg[6:0] z; //HEX_LED
6      integer i=0;
7      always @(*)
8      begin
9          if(en == 1) begin
10             y=0;
11             for(i=0; i<=7; i=i+1)
12                 if(x[i]==1) begin
13                     y=i;
14                     //trans(y,z);
15                 end
16             end
17             else y=0;
18             //trans(y,z);
19         case(y)
20             3'b000: z<=7'b1000000; //0
21             3'b001: z<=7'b1111001; //1
22             3'b010: z<=7'b0100100; //2
23             3'b011: z<=7'b0110000; //3
24             3'b100: z<=7'b0011001; //4
25             3'b101: z<=7'b0010010; //5
26             3'b110: z<=7'b0000010; //6
27             3'b111: z<=7'b1111000; //7
28         default: z<=7'b1111111;
29         endcase
30     end
31 endmodule
32
33

```

## 五、实验步骤

- 根据讲义内容实现2-4译码器，4-2编码器，4-2优先编码器，并进行仿真实验验证正确性，熟悉译码器，编码器的原理，以及case语句的用法。
- 编写8-3编码器的编码部分，编写激励代码，利用仿真实验验证三位输出以及sign信号的正确性。
- 编写输出到七段码的case代码，利用仿真实验验证。
- 将八位输入，一位使能端输入，三位编码输出，一位信号输出，七段码输出的引脚分配完成并编译。
- 连接FPGA开发板，进行硬件验证，结果正确。

## 六、测试代码

### 1. 激励代码

通过在激励代码中枚举所有可能的情况，在仿真波形图中对结果进行验证

#### 2-4译码器的激励代码

```

en=0;    x=2'b00;    #10;
          x=2'b01;    #10;
          x=2'b10;    #10;
          x=2'b11;    #10;
en=1;    x=2'b00;    #10;
          x=2'b01;    #10;
          x=2'b10;    #10;
          x=2'b11;    #10;

```

#### 4-2编码器的激励代码

```

en=0;      x=4'b0001;  #10;
            x=4'b0010;  #10;
            x=4'b0100;  #10;
            x=4'b1000;  #10;
            x=4'b1111;  #10;
en=1;      x=4'b0001;  #10;
            x=4'b0010;  #10;
            x=4'b0100;  #10;
            x=4'b1000;  #10;
            x=4'b1111;  #10;

```

#### 4-2优先编码器的激励代码

```

en=1;      x=4'b0001;  #10;
            x=4'b0010;  #10;
            x=4'b0011;  #10;
            x=4'b0100;  #10;
            x=4'b0101;  #10;
            x=4'b0110;  #10;
            x=4'b0111;  #10;
            x=4'b1000;  #10;
            x=4'b1001;  #10;
            x=4'b1010;  #10;
            x=4'b1011;  #10;
            x=4'b1100;  #10;
            x=4'b1101;  #10;
            x=4'b1110;  #10;
            x=4'b1111;  #10;
en=0;      x=4'b0001;  #10;
            x=4'b0010;  #10;
            x=4'b0011;  #10;
            x=4'b0100;  #10;
            x=4'b0101;  #10;
            x=4'b0110;  #10;
            x=4'b0111;  #10;
            x=4'b1000;  #10;
            x=4'b1001;  #10;
            x=4'b1010;  #10;
            x=4'b1011;  #10;
            x=4'b1100;  #10;
            x=4'b1101;  #10;
            x=4'b1110;  #10;
            x=4'b1111;  #10;

```

#### 8-3优先编码器的激励代码



```

en=1;      x=8'b00000000; #10;
           x=8'b00000001; #10;
           x=8'b00000011; #10;
           x=8'b00000111; #10;
           x=8'b00001111; #10;
           x=8'b00011111; #10;
           x=8'b00111111; #10;
           x=8'b01111111; #10;
           x=8'b11111111; #10;
en=0;      x=8'b00000000; #10;
           x=8'b00000001; #10;
           x=8'b00000011; #10;
           x=8'b00000111; #10;
           x=8'b00001111; #10;
           x=8'b00011111; #10;
           x=8'b00111111; #10;
           x=8'b01111111; #10;
           x=8'b11111111; #10;

```

### 8-3 优先编码器的引脚分配


Node Name	Direction	Location	I/O Bank	VREF Group	I/O Standard	Reserved	Current Strength	Slew Rate
en	Input	PIN_AC29	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
sign	Output	PIN_AD24	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
x[7]	Input	PIN_AD30	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[6]	Input	PIN_AC28	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[5]	Input	PIN_V25	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[4]	Input	PIN_W25	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[3]	Input	PIN_AC30	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[2]	Input	PIN_AB28	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[1]	Input	PIN_Y27	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
x[0]	Input	PIN_AB30	5B	B5B_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	
y[2]	Output	PIN_AC23	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
y[1]	Output	PIN_AB23	5A	B5A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
y[0]	Output	PIN_AA24	5A	B5A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[6]	Output	PIN_AH18	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[5]	Output	PIN_AG18	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[4]	Output	PIN_AH17	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[3]	Output	PIN_AG16	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[2]	Output	PIN_AG17	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[1]	Output	PIN_V18	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)
z[0]	Output	PIN_W17	4A	B4A_N0	2.5 V ...fault)		12mA ...ault)	1 (default)

## 2. 硬件测试


在开发板上验证所有可能的输入，观察输出结果与输出逻辑是否一致来进行验证

## 七、实验结果


### 1. 2-4译码器

 

### 2. 4-2编码器

 


### 3. 4-2优先编码器

 


(后续en=0的时候，不在截图中，输出均为00)

### 4. 8-3优先编码器

仅编码部分

 

编码转换七段码结果

 

## 八、思考

### 如何利用casez/casex来实现8-3优先编码器？

在casez语句中，如果分支表达式某些位的值为高阻z，那么对这些位的比较就会忽略，不予考虑，而只关注其他位的比较结果。

在casex语句中，则把这种处理方式进一步扩展到对x的处理，即如果比较双方有一方的某些位的值是z或x，那么这些位的比较就不予考虑。以下是通过casex实现的优先编码器：

8		always @(*)
9	□	begin
10	□	if(en == 1) begin
11		y=0;
12		//for(i=0; i<=7; i=i+1)
13		//if(x[i]==1) begin
14		//y=i;
15		//trans(y,z);
16		//end
17	□	case(x)
18		8'b00000001: y=0;
19		8'b0000001x: y=1;
20		8'b000001xx: y=2;
21		8'b00001xxx: y=3;
22		8'b0001xxxx: y=4;
23		8'b001xxxxx: y=5;
24		8'b01xxxxxx: y=6;
25		8'b1xxxxxxx: y=7;
26		default y=0;
27		endcase
28		end
29		else y=0;
30		//trans(y,z);
31		if(y) sign=1;
32		else sign=0;

## 九、实验中遇到的问题及解决方法

在实验中本来想将三位二进制码转到七段码的过程模块化，利用task完成，但是使用了几种不同方式都不能得到正确答案，所以我选择了更常用的case语句，但我依旧认为应该将其函数化，因为当前只有8个case，当case数量上升时，函数的价值才能体现。

在做思考题的时候不太理解casez和casex的用法，去网络上搜索了相关资料，尝试写了一个8-3优先编码器，结果是正确的。

## 十、实验得到的启示

前期准备要做好，无论是新语法的概念，还是功能的模块化，都要在编写代码前准备好，前期花费的时间可能较多，但能使代码显得更简洁，提高效率。

## 十一、意见和建议

无。