

实验七

# 存储器的设计

实验报告

日期：2020 年 10 月 30 日

姓名：朱嘉琦

学号：191220185

班级：数电实验一班

邮箱：1477194584@qq.com



# 实验七报告——存储器

191220185 朱嘉琦

## 一、实验目的

本实验的目的是了解FPGA的片上存储器的特性，分析存储器的工作时序和结构，并学习如何设计存储器。

## 二、实验原理

### 存储器结构

存储器是一组存储单元，用于在计算机中存储二进制的数据，如图 7-1 所示。存储器的端口包括 + 输入端、输出端和控制端口。输入端口包括：读/写地址端口、数据输入端口等；输出端口一般指的是数据输出端口；控制端口包括时钟端和读/写控制端口。

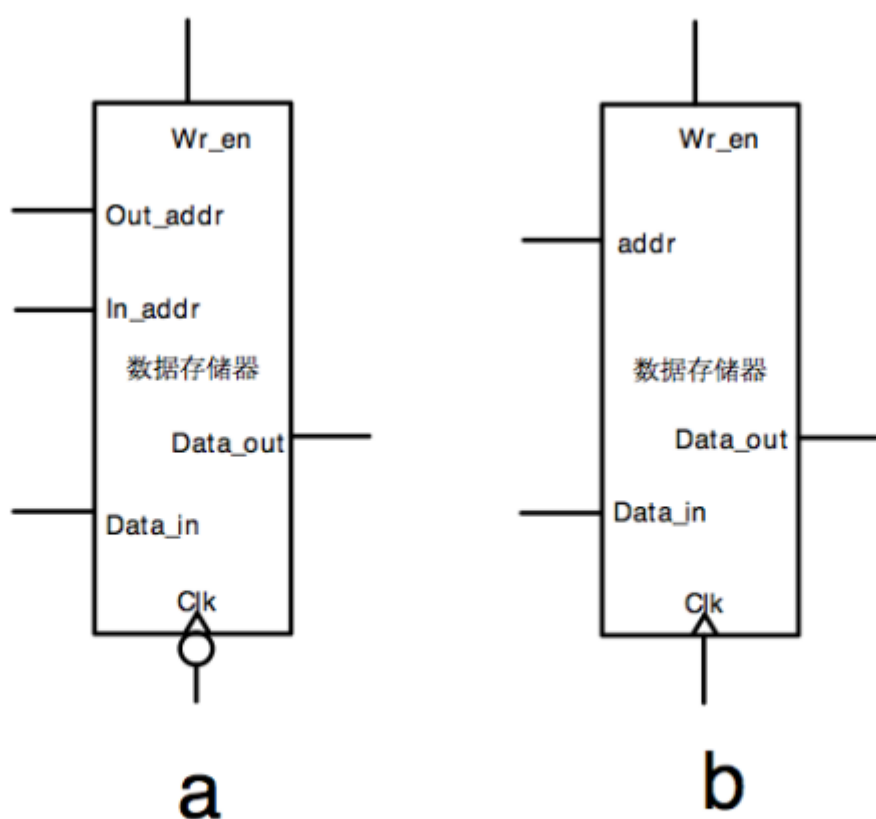


图 7-1: 存储器结构

### 写数据:

在时钟 (clk) 有效沿 (上升或下降沿)，如果写使能 (Wr\_en，也可以没有使能端) 有效，则读取输入总线 (Data\_in) 上的数据，将其存储到 输入地址线 (In\_addr) 所指的存储单元中。

### 读数据:

存储器的输出可以受时钟和使能端的控制，也可以不受时钟和使能端的控制。如果输出受时钟的控制，则在时钟有效沿，将输出地址所指示的单元中的数据，输出到输出总线上（Data\_out）；如果不受时钟的控制，则只要输出地址有效，就立即将此地址所指的单元中的数据送到输出总线上。

FPGA 存储器的工作模式

表 7-1: 存储器的工作模式

存储器模式	说明
单口存储器	某一时刻，只读或者只写
简单双口存储器模式	简单双口模式支持同时读写（一读一写）
混合宽度的简单双口存储器模式	读写使用不同的数据宽度的简单双口模式
真双口存储器模式	真双口模式支持任何组合的双口操作：两个读口、两个写口和两个不同时钟频率下的一读口一写口
混合宽度的真双口存储器模式	读写使用不同的数据宽度的真双口模式
ROM	工作于 ROM 模式，ROM 中的内容已经初始化
FIFO 缓冲器	可以实现单时钟或双时钟的 FIFO

三、实验环境/器材

实验环境是Quartus 17.1 Lite，实验器材是DE10 开发板

四、程序代码或流程图

1. RAM1

```

module ram1(
    input clk,
    input we,
    input [3:0] inaddr,
    input [3:0] outaddr,
    input [7:0] din,
    output reg [7:0] dout=0
);
    reg[7:0] ram[15:0];
    //reg[7:0] cache;
    initial
    begin
        $readmemh("mem.txt", ram, 0, 15);

    end

    always@(negedge clk)begin
        if(!we) begin
            dout=ram[outaddr];
        end
        else
            ram[inaddr]<=din;
    end

endmodule

```

## 2. RAM2

```

module ram2port (
    clock,
    data,
    rdaddress,
    wraddress,
    wren,
    q);

    input    clock;
    input [7:0] data;
    input [3:0] rdaddress;
    input [3:0] wraddress;
    input    wren;
    output [7:0] q;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
// synopsys translate_off
`endif
    tri1    clock;
    tri0    wren;
`ifndef ALTERA_RESERVED_QIS
// synopsys translate_on
`endif

    wire [7:0] sub_wire0;
    wire [7:0] q = sub_wire0[7:0];

    altsyncram altsyncram_component (
        .address_a (wraddress),
        .address_b (rdaddress),
        .clock0 (clock),
        .data_a (data),
        .wren_a (wren),
        .q_b (sub_wire0),
        .aclr0 (1'b0),
        .aclr1 (1'b0),
        .addressstall_a (1'b0),
        .addressstall_b (1'b0),
        .byteena_a (1'b1),

```

```

        .byteena_b (1'b1),
        .clock1 (1'b1),
        .clocken0 (1'b1),
        .clocken1 (1'b1),
        .clocken2 (1'b1),
        .clocken3 (1'b1),
        .data_b ({8{1'b1}}),
        .eccstatus (),
        .q_a (),
        .rden_a (1'b1),
        .rden_b (1'b1),
        .wren_b (1'b0));
defparam
    altsyncram_component.address_aclr_b = "NONE",
    altsyncram_component.address_reg_b = "CLOCK0",
    altsyncram_component.clock_enable_input_a = "BYPASS",
    altsyncram_component.clock_enable_input_b = "BYPASS",
    altsyncram_component.clock_enable_output_b = "BYPASS",
    altsyncram_component.init_file = "RAM.mif",
    altsyncram_component.intended_device_family = "Cyclone V",
    altsyncram_component.lpm_type = "altsyncram",
    altsyncram_component.numwords_a = 16,
    altsyncram_component.numwords_b = 16,
    altsyncram_component.operation_mode = "DUAL_PORT",
    altsyncram_component.outdata_aclr_b = "NONE",
    altsyncram_component.outdata_reg_b = "CLOCK0",
    altsyncram_component.power_up_uninitialized = "FALSE",
    altsyncram_component.read_during_write_mode_mixed_ports = "DONT_CARE",
    altsyncram_component.widthad_a = 4,
    altsyncram_component.widthad_b = 4,
    altsyncram_component.width_a = 8,
    altsyncram_component.width_b = 8,
    altsyncram_component.width_byteena_a = 1;

endmodule

```

## 顶层文件

```

module RAM(

    //////////// KEY ////////////
    input      [3:0]      KEY,

    //////////// SW ////////////
    input      [9:0]      SW,

    //////////// LED ////////////
    output     [9:0]      LEDR,

    //////////// Seg7 ////////////
    output     [6:0]      HEX0,
    output     [6:0]      HEX1,
    output     [6:0]      HEX2,
    output     [6:0]      HEX3
);

wire [7:0] dout1;
wire [7:0] dout2;
ram1(KEY[0],SW[9],SW[3:0],SW[3:0],{6'b000000,SW[5:4]},dout1);
ram2(KEY[0],SW[9],SW[3:0],SW[3:0],{6'b000000,SW[7:6]},dout2);
decoder d0(dout1[3:0],HEX0);
decoder d1(dout1[7:4],HEX1);
decoder d2(dout2[3:0],HEX2);
decoder d3(dout2[7:4],HEX3);

```

## 五、实验步骤

- 根据实验讲义复习存储器的相关内容。
- 了解如何利用verilog语言设计寄存器

表 7-3: 存储器实例代码

```

1 module v_rams_8 (clk, we, inaddr, outaddr, din, dout0, dout1, dout2);
2   input clk;
3   input we;
4   input [2:0] inaddr;
5   input [2:0] outaddr;
6   input [7:0] din;
7   output [7:0] dout0, dout1, dout2;
8
9   reg [7:0] ram [7:0];
10  reg [7:0] dout0, dout1;
11
12  initial
13  begin
14    ram[7] = 8'hf0; ram[6] = 8'h23; ram[5] = 8'h20; ram[4] = 8'h50;
15    ram[3] = 8'h03; ram[2] = 8'h21; ram[1] = 8'h82; ram[0] = 8'h0D;
16  end
17
18  always @(posedge clk)
19  begin
20    if (we)
21      ram[inaddr] <= din;
22    else
23      dout0 <= ram[outaddr];
24  end
25  always @(negedge clk)
26  begin
27    if (!we)
28      dout1 <= ram[outaddr];
29  end
30  assign dout2 = ram[outaddr];
31 endmodule


```

- 根据以上内容设计一个大小为 16\*8 的存储器，并采用下面的方式初始化

```

initial
begin
    $readmemh("mem.txt", ram, 0, 15);
end

```

 

- 进行分析与综合，检查是否有语法错误，最终编译通过。
- 利用ModelSim进行功能仿真，编写testbench文件，进行仿真测试。
- 根据讲义内容利用 IP 核设计一个双口存储器，并利用.mif 文件进行初始化

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	ASCII
0	240	241	242	243	244	245	246	247	.....
8	248	249	250	251	252	253	254	255	.....

- 进行编译，待编译通过后将二进制文件写入开发板。
- 在开发板上进行硬件验证。

## 六、测试方法

1. 运行仿真测试，给输入信号赋予不同的值，观察图中输出与理论输出是否一致。
2. 将sof文件导入开发板中实际测试电路，观察输出是否符合预期。

## 七、实验结果

两种实现存储器都正常工作，ip核的实现比用txt文件初始化的存储器慢一个周期。（已验收）

## 八、思考

### 思考题

如果将表 7-2 中存储器实现部分改为

```

1  always @(posedge clk)
2      if (we)
3          ram[inaddr] <= din;
4      else
5          dout <= ram[outaddr];

```

该存储器的行为是否会发生变化？

存储器的行为会发生改变，因为原代码中dout通过assign语句赋值，即无论we信号是否有效，dout都会赋值为 ram[outaddr]；但改变后，只有当we信号无效时，dout才会被赋值为 ram[outaddr]，即当outaddr的值发生变化时，可能无法第一时间改变dout的值。

## 九、实验中遇到的问题及解决方法

在使用 IP 核生成的存储器时不知道端口的具体用法，最终通过实例分析后了解了如何使用和它的具体行为；因为数据输入只写入低2位，一开始我高6位并未定义，因此进入了高阻态，在实际输出中出现了很多问题，在询问老师后，知道了应该用拼接的方法向存储器中传入数据输入信号

## 十、意见和建议

无